



数电芯片总结

egg

- 一. 数据选择器
- 二. 编码器
- 三. 译码器
- 四. 加法器
- 五. 数值比较器
- 六. 寄存器
- 七. 计数器
- 八. 实用储存器


一. 数据选择器

1.***四选一数据选择 74LS153

 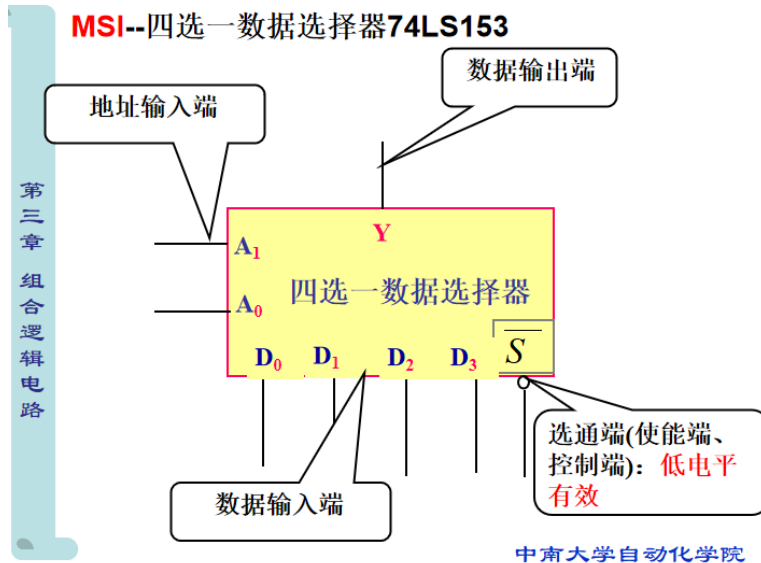

$$Y = \bar{S}(A_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3)$$

2.***八选一数据选择器 74LS151

 


3.1 优先级的思想

我们发现普通编码器虽然能实现编码的功能，但它仍有不少局限性，其中之一就表现为：普通编码器的输入端只能同时存在一个高电平信号，当我们不小心输入了多个高电平信号，比如输入(11111111)，根据电路图普通编码器输出的结果为(111)，与正常输入(00000001)的结果相同，但从输出端根本无法判断输入了一个错误的信号。

为了破除这种弊端，我们设想一种新的编码器：它的每个输入端有着不同的重要性，只要更重要的输入端输入了有效信号，我们就不再考虑来自其他次要输入端的输入信号。比如我们规定 $I_7 \dots I_0$ 重要性依次递减，当 I_7 输入有效信号(比如将输入1定为有效)时，就不再考虑来自另外7个输入端的信号，而在输出端直接输出 111，只有当 I_7 输入一个无效信号(比如输入0)，在考虑来自 I_6 的输入信号。

2. 二—十进制优先编码器（74LS147）

2、二—十进制优先编码器（74LS147）

 

三. 译码器


1.***中规模集成 3 线—8 线译码器（74LS138）

为最小项译码器

3线—8线译码器真值表

输 入			输 出							
A_2	A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

2、中规模集成3线—8线译码器（74LS138）

 

$S_1 = 1, \overline{S_3} = \overline{S_2} = 0$
→ 电路工作条件

$$\overline{Y_7} = \overline{A_2 A_1 A_0} = \overline{m_7}$$

⋮

$$\overline{Y_0} = \overline{A_2 \cdot A_1 A_0} = \overline{m_0}$$

——最小项译码

(3位二进制代码输入, 译码后输出唯一低电平 0)

中南大学自动化学院

有杠+圈->低电平有效

S1 处应接高电平（课件打错了）

如果 S 不是 100，则输出全 1

3、译码器设计组合逻辑函数

第三章
组合
逻辑
电路

推论1: 3线—8线译码器辅以适当门电路可实现任何三变量的多输出逻辑函数


推论2: n线— 2^n 线译码器辅以适当门电路可实现任何n变量的多输出逻辑函数

中南大学自动化学院

利用最小项

写出输出的逻辑表达式，再进行处理（如两次取反）


2.二—十进制译码器（74LS42）

 

四. 加法器

三、中规模集成4位超前进位全加器 (74LS283)
 
$$A_3A_2A_1A_0 + B_3B_2B_1B_0 + C_I = C_O S_3S_2S_1S_0$$



Ci: 进位

最后输出: Co 为最高位

应用:

四、中规模集成4位超前进位全加器的应用

1、构成全减器

$$X_3X_2X_1X_0 - Y_3Y_2Y_1Y_0$$

$$= X_3X_2X_1X_0 + [-Y_3Y_2Y_1Y_0]_{\text{补码}}$$

$$= X_3X_2X_1X_0 + \overline{Y_3Y_2Y_1Y_0} + 1$$

D为减法符号位

D=1时, 结果为正

D=0时, 结果为负

中南大学自动化学院


补码：取反后加 1

最后的 1 由 C_i 提供

将 8421 BCD 码转换为余 3 码：即 +3

五. 数值比较器


中规模集成四位数值比较器 (CC14585)

 

六. 寄存器

1. 集成数码寄存器 74LS175

数码寄存器逻辑图

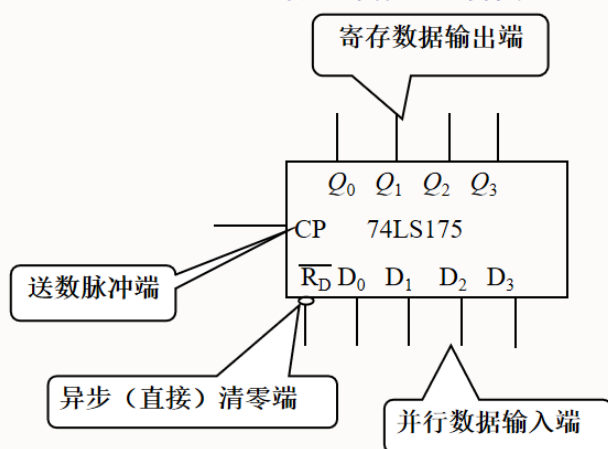


中南大学自动化学院

74LS175功能表及说明

$\overline{R_d}$	CP	功 能	说 明
0	×	直接清零	$Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$
1	↑	并行送数	$Q_i^{n+1} = D_i$

2. 锁存器 75LS116

2) 锁存器逻辑图

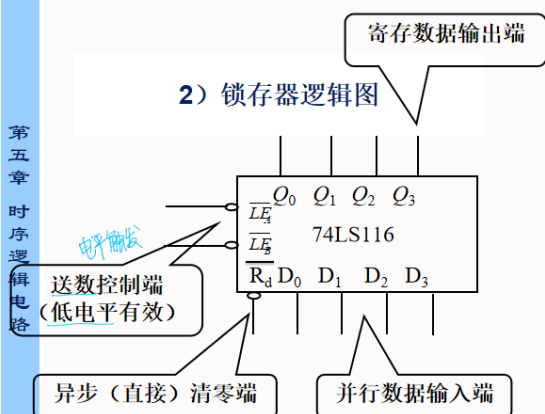


中南大学自动化学院

74LS116功能表及说明

\overline{Rd}	$\overline{LE_A} + \overline{LE_B}$	功 能	说 明
0	×	直接清零	$Q_i = 0$
1	<u>0</u>	<u>并行送数</u>	$Q_i^{n+1} = D_i$
1	1	保 持	$Q_i^{n+1} = Q_i^n$

3. 双向移位寄存器 74LS194

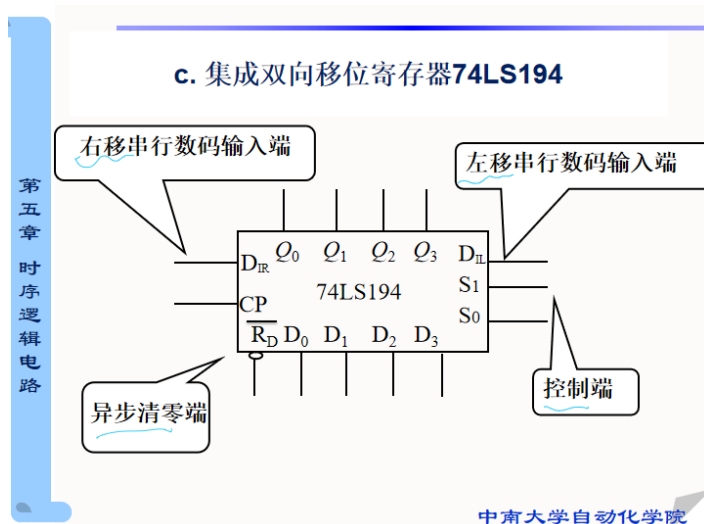


74LS194功能表及说明

$\overline{R_D}$	CP	$S_1 S_0$	功 能	说 明
0	×	×	直接清零	$Q_i = 0$
1	↑	1 1	并行送数	$Q_i^{n+1} = D_i$
1	↑	0 1	右 移	$Q_i^{n+1} = Q_{i-1}^n, Q_0^{n+1} = D_{IR}$
1	↑	1 0	左 移	$Q_i^{n+1} = Q_{i+1}^n, Q_3^{n+1} = D_{IL}$
1	×	0 0	保 持	$Q_i^{n+1} = Q_i^n$
1	0	×	保 持	$Q_i^{n+1} = Q_i^n$

应用：串行输入数据，乘 2 运算，除 2 运算，环形移位寄存器，扭环形移位寄存器

中规模集成时序逻辑电路的功能扩展(1)


试用2片74LS194构成八位双向移位寄存器。

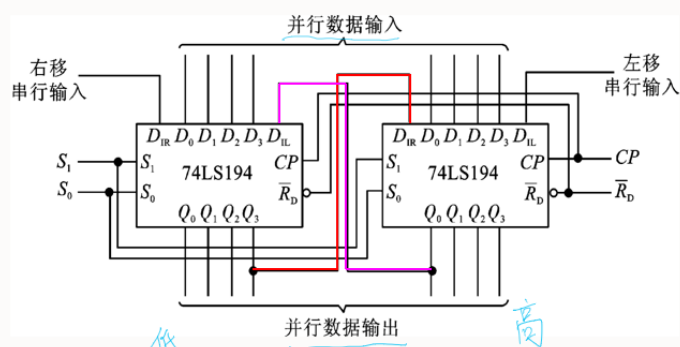

中南大学自动化学院

七. 计数器

1. 二-五-十进制异步计数器（74LS290）

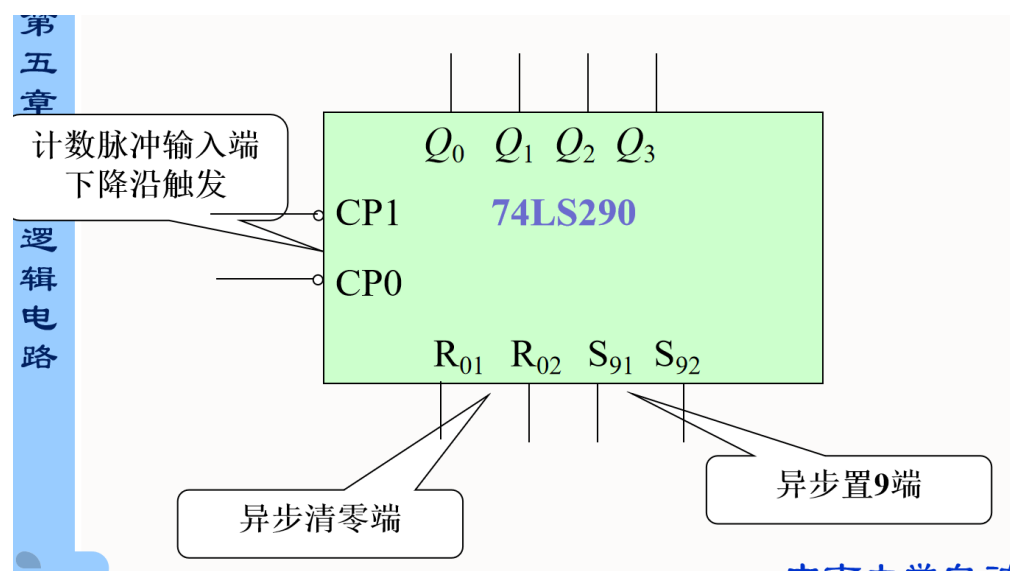

中南大学自动化学院


功能说明

1、 $R_{01}=R_{02}=1$ 时，异步清零 ($Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$)；


2、 $S_{91}=S_{92}=1$ 时，异步置9 ($Q_3Q_2Q_1Q_0=1001$)；

3、 $CP_0=CP$ ， CP_1 悬空， Q_0 是一位二进制计数器 ($Q_3Q_2Q_1$ 保持不变)；

 
4、 $CP_1=CP$ ， CP_0 悬空， $Q_3Q_2Q_1$ 是五进制计数器 (Q_0 保持不变)；



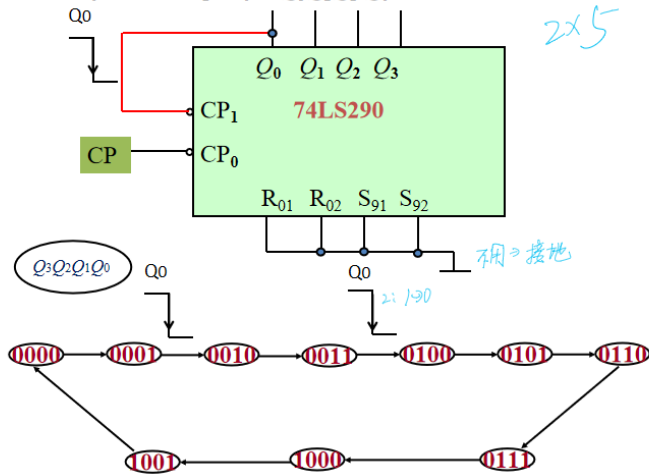5、 $CP_0=CP$ ， $CP_1=Q_0$ ， $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 构成十进制加法计数器。




2. ***4 位二进制同步加法计数器 74LS161

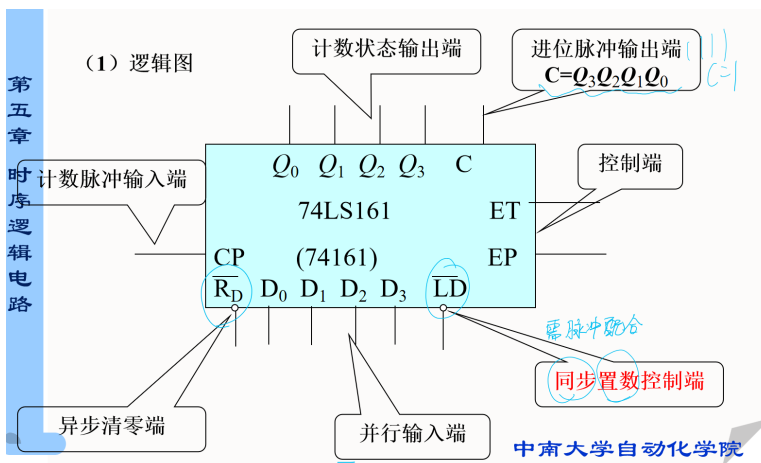

\overline{RD}	CP	\overline{LD}	ET	EP	功 能	说 明
0	×	×	×	×	直接（异步）清零	$Q_i=0, C=0$
1	↑	0	×	×	同步预置数	$Q_i^{n+1}=D_i$
1	↑	1	1	1	计数	二进制加法计数
1	×	1	1	0	保持	$Q_i^{n+1}=Q_i^n, C^{n+1}=C^n$
1	×	1	0	×	保持	$Q_i^{n+1}=Q_i^n, C=0$


3. 同步十进制加法计数器 74160

(1) 逻辑图

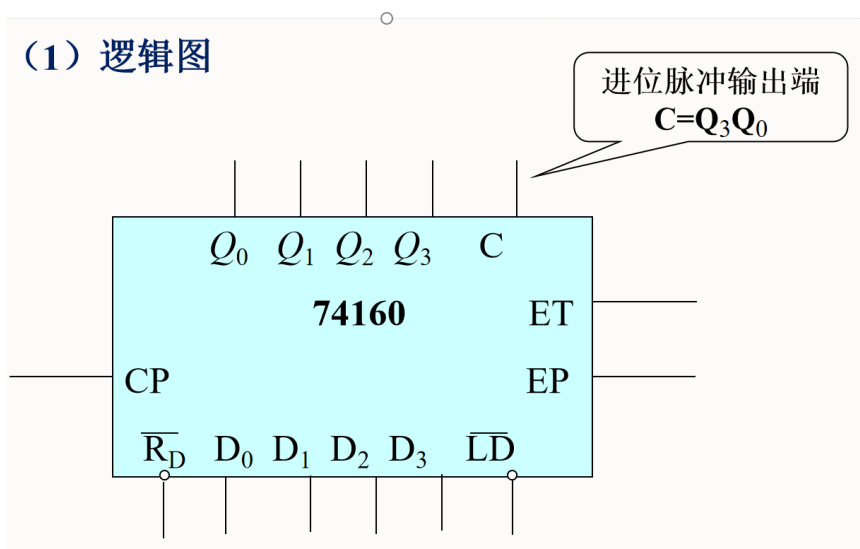

\overline{RD}	CP	\overline{LD}	ET	EP	功 能	说 明
0	×	×	×	×	直接（异步）清零	$Q_i=0, C=0$
1	↑	0	×	×	同步预置数	$Q_i^{n+1}=D_i$
1	↑	1	1	1	计数	十进制加法计数
1	×	1	1	0	保持	$Q_i^{n+1}=Q_i^n, C^{n+1}=C^n$
1	×	1	0	×	保持	$Q_i^{n+1}=Q_i^n, C=0$


(3) 状态转换图（十进制加法）

 

4. 同步十进制可逆计数器（74LS190）


3) 同步十进制可逆计数器（74LS190）

(1) 逻辑图与管脚

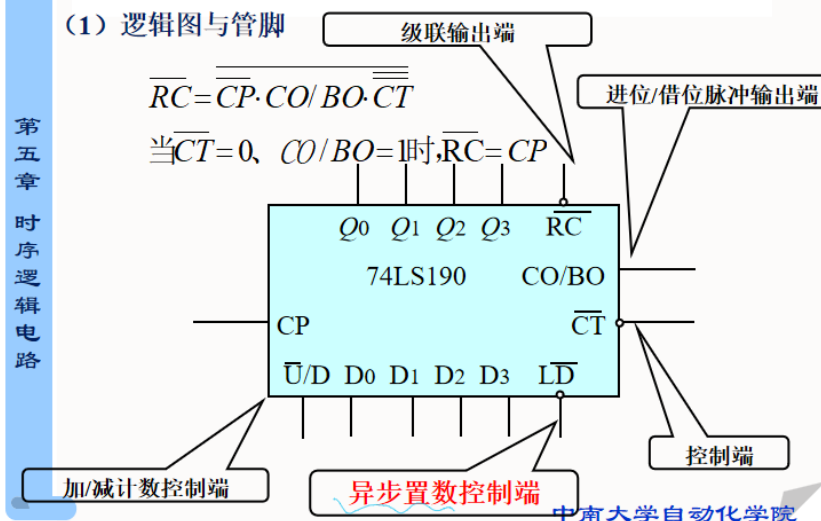

\overline{LD}	CP	\overline{CT}	$\overline{U/D}$	功 能	说 明
0	×	×	×	异步预置数	$Q_i = D_i$
1	↑	0	0	同步十进制加法	$CO = Q_3Q_0$ / 00
1	↑	0	1	同步十进制减法	$BO = \overline{Q_3Q_2Q_1Q_0}$
1	×	1	×	保持	$Q_i^{n+1} = Q_i^n, C^{n+1} = C^n$

(3) 状态转换图 (十进制减法)

 



异步法：利用异步清零端或异步置数端进行跳跃,作用态是暂态,不计算在有效循环中。

同步法：利用同步置数端进行跳跃,作用态是稳态,是有效态，计算在有效循环中。


八. 实用存储器芯片

1.EPROM2716

 


工作方式	\overline{CE}/PGM	\overline{OE}	V_{PP}	输出D
读出	0	0	+5V	数据输出
维持	1	×	+5V	高阻浮置
编程		1	+25V	数据写入
编程禁止	0	1	+25V	高阻浮置
编程校验	0	0	+25V	数据输出

2. EEPROM2864

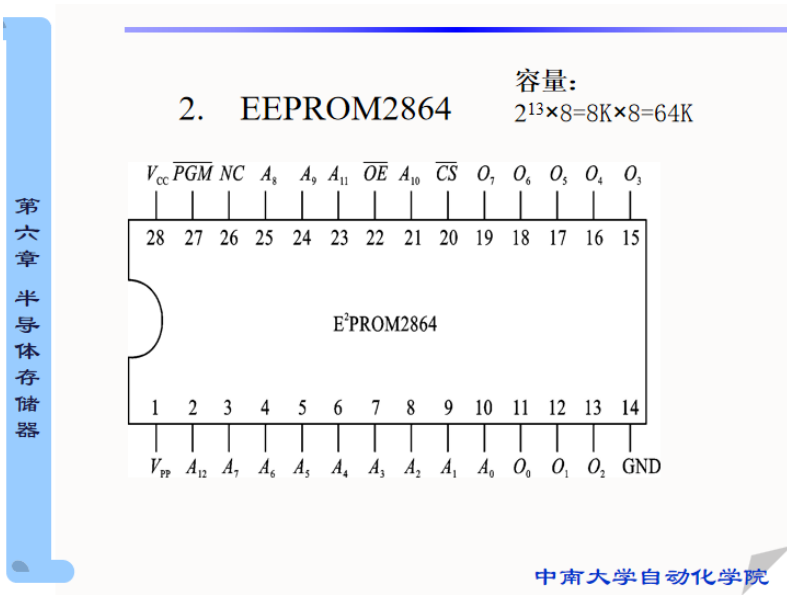

3. SRAM6116

 

6116有三种操作方式:

- 1) **写入方式**: 当 $\overline{CS}=0, \overline{WE}=0, \overline{OE}=1$ 时,
D0~D7上的内容存入A0~A10对应的单元。
- 2) **读出方式**: 当 $\overline{CS}=0, \overline{WE}=1, \overline{OE}=0$ 时,
A0~A10对应单元的内容输出到D0~D7。
- 3) **低功耗维持方式**: 当 $\overline{CS}=1$ 时,
器件电流仅20 μ A左右, 为系统断电时用电池保存RAM内容提供了可能性。